

Answer to the Q. No. 1

Given,

$$Y = \overline{(AB+C)} \cdot D \quad \dots \quad \textcircled{i}$$

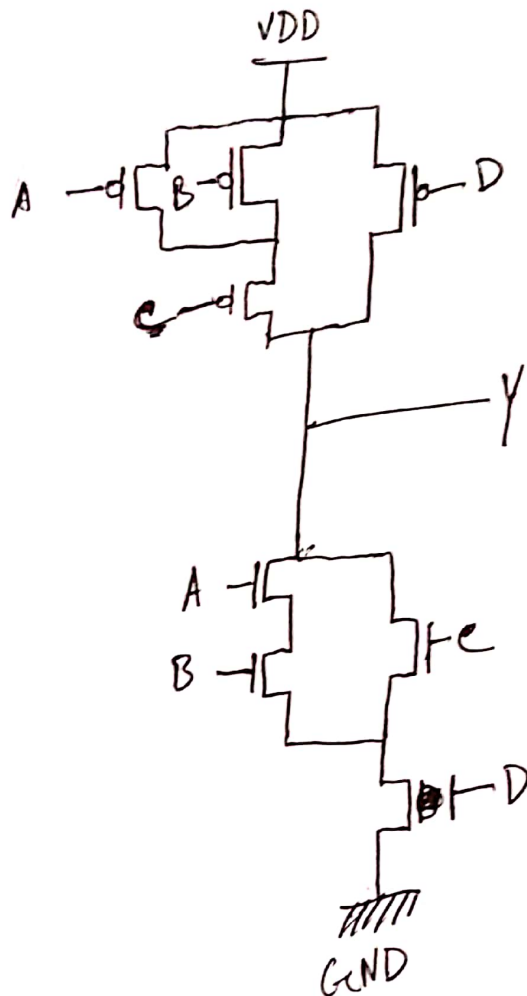


Fig: CMOS design of eqn ①

17201012

(2)

Answer to the Q. No. 2

For the given block diagram and truth table in Q. no we can get, $Y = \bar{S}_1 \bar{S}_0 I_0 + \bar{S}_1 S_0 I_1 + S_1 \bar{S}_0 I_3 + S_1 S_0 I_4$

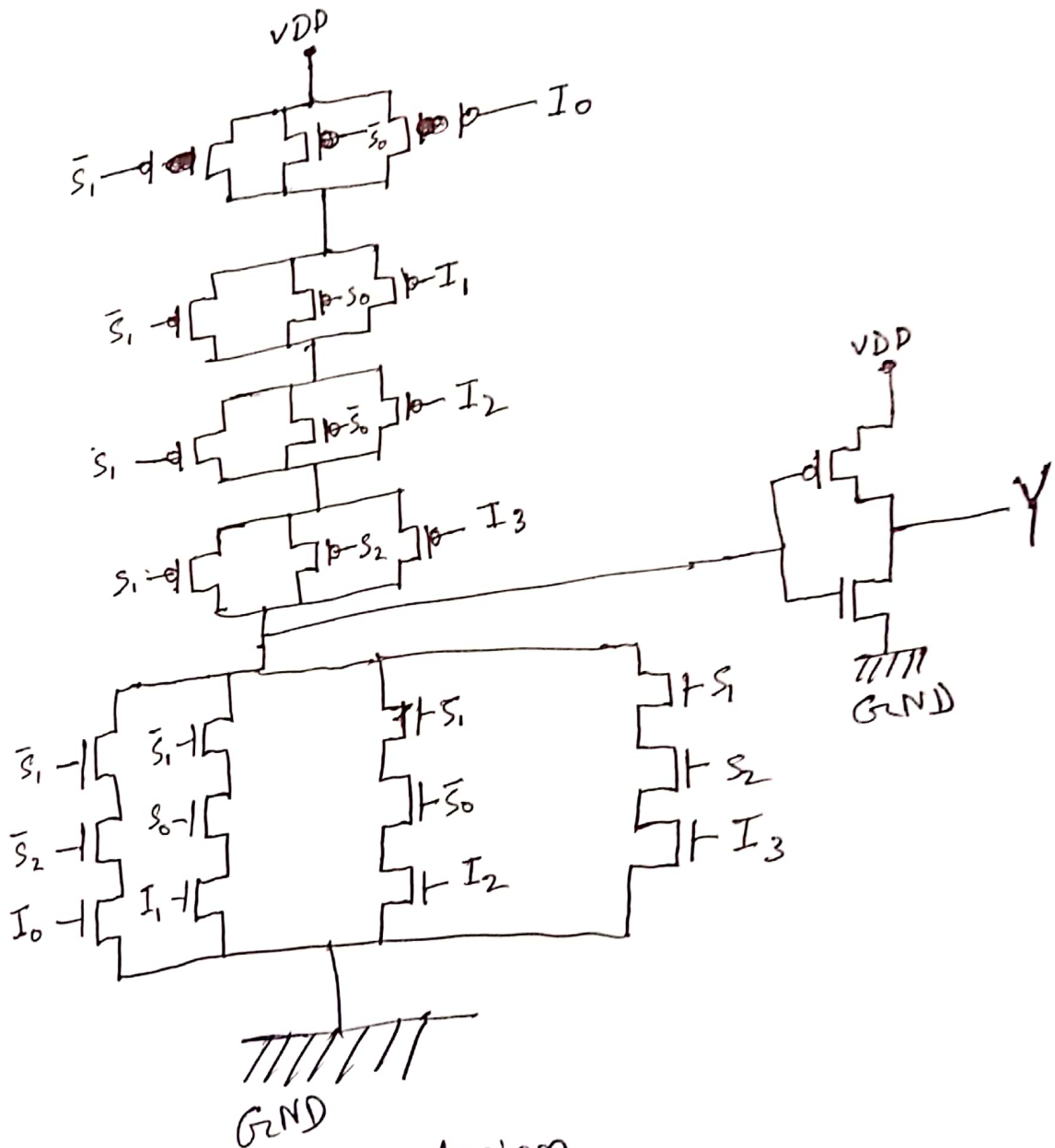


Fig: 4.1 MUX design